

Численное решение ОДУ. Модель детектора АМ-сигнала

```
appVersion(4) = "1.2.9018.0"
```

```
R := 100      C := 1.5 · 10-6
```

```
I0 := 1 · 10-5
```

```
i(u) := I0 ·  $\left( \exp\left(\frac{u}{0.05}\right) - 1 \right)$ 
```

```
f := 15 · 103    F := 1 · 103    Um := 5    ma := 0.5    ω := 2 · π · f    Ω := 2 · π · F
```

```
uin(t) := Um · (1 - ma · cos(Ω · t)) · sin(ω · t)
```


```
u0 := 0    tmin := 0    tmax := 0.002    steps := 1000
```

```
Δu(t) := uin(t) - u(t)    start := time(0)
```


$$\begin{cases} u'(t) \cdot R \cdot C = R \cdot i(\Delta u(t)) - u(t) \\ u(t_{\min}) = u_0 \end{cases}$$

```
uout := al_rkckadapt(u(t), tmax, steps)
```


```
time(0) - start = 8.977 c
```

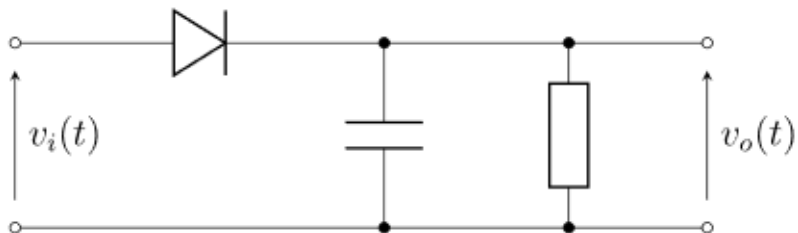

I-V curve

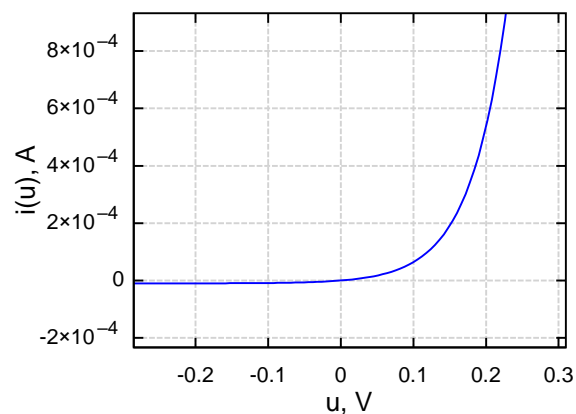

Amplitude detector

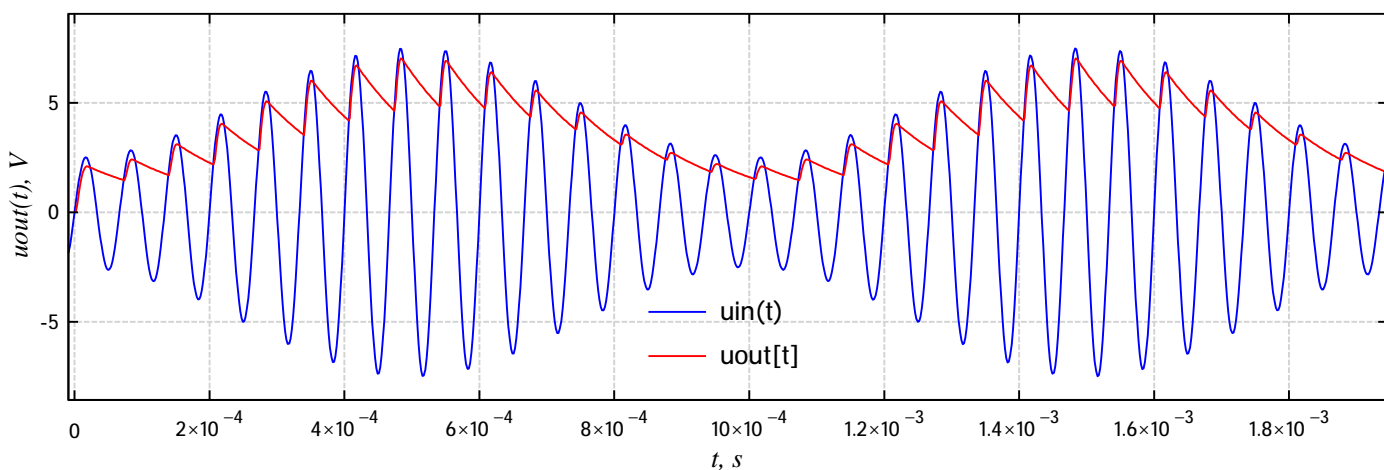

$$\begin{cases} u_{\text{in}}(t) \\ u_{\text{out}} \end{cases}$$